Project 1

Truth table F(A,B,C)

A	B	C	B'	AB'	BC	F
1	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1